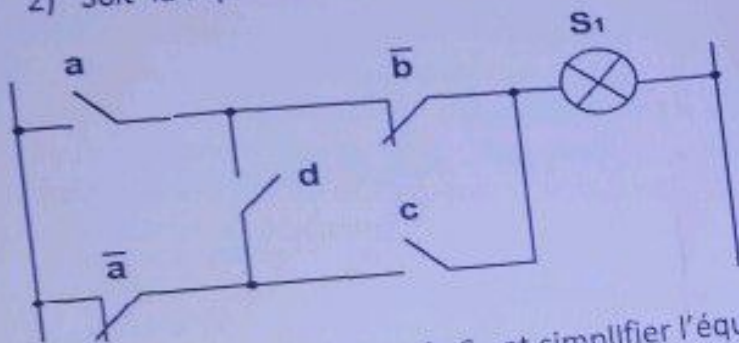


2) Soit la représentation électrique de la fonction logique de S_1



Trouver l'équation logique de S_1 et simplifier l'équation


3) soit la fonction logique V d'équation :

$V = a + b$ où V est vérin simple effet et a et b sont des boutons poussoirs pneumatiques (distributeur 3/2)

Réaliser la fonction V dans la technologie pneumatique

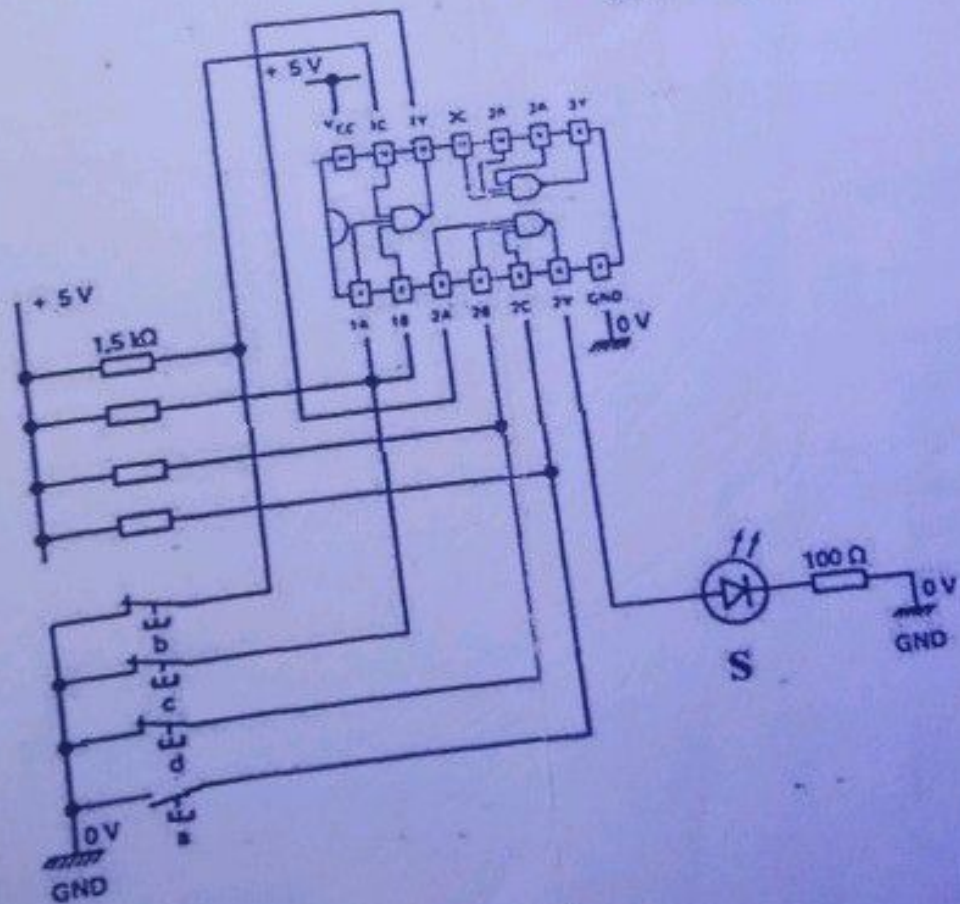4) soit le montage électronique ci-dessous, représentant une fonction logique S

Triples Opérateurs ET NON à trois entrées
SFC 410 E (SESCOSEM)



Retrouver l'équation de la fonction logique S